一、实验目的

- 1. 熟悉负反馈放大电路的组态;
- 2. 深入理解负反馈对放大电路性能的影响;
- 3. 进一步熟练掌握基于 Multisim 的仿真以及硬件电路的调试和性能测试方法。

二、预习要求

请仔细阅读网络学堂中的 ppt 和本文档,作必要的理论估算和仿真,完成**电路参数设计**。 拟定测试方法、步骤和数据表格,写出预习报告。实验室安装的软件版本为 Multisim 11.0。

三、实验任务及参考电路

设计并实现一个电压并联负反馈放大电路,实验参考电路方框图如图 1 所示。

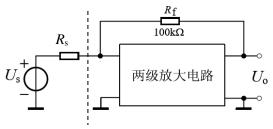


图 1 电压并联负反馈放大电路方框图

其中基本放大电路采用实验二中的共漏-共射两级放大电路。图 1 中的 R_s 模拟信号源的内阻; R_f 为反馈电阻,取值为 100 kΩ。

负反馈放大电路的静态和动态参数要求如下:

- 1) 开环时两级放大电路的静态电流 I_{DQ} 和 I_{CQ} 均约为 2mA; 结型场效应管的管压降 $U_{GDO} < -4V$,晶体管的管压降 $U_{CEO} = 2 \sim 3V$;
- 2)开环时,两级放大电路的输入电阻约为 100kΩ,以反馈电阻 R_f 作为负载时的电压放大倍数的数值 ≥ 100 :
 - 3) 闭环电压放大倍数为 $\dot{A}_{usf} = \dot{U}_{o} / \dot{U}_{s} \approx -10$ 。

四、实验内容

按照"先开环后闭环"、"先静态后动态"的原则,完成负反馈放大电路的设计、调试和测试。具体如下(**其中第 1~3 项为必做内容,第 4 项为选做内容**):

1. 两级放大电路的恢复调试

开环放大电路采用实验二中的两级放大电路。为了比较开环和闭环电路的动态参数,考虑图 1 中引入电压负反馈后反馈网络的负载效应,在该两级放大电路的输入端和输出端分别并联了与反馈电阻 R_f 阻值相同的电阻 R_f 和 R_L 。

首先对该两级放大电路的静态和动态参数进行恢复调试,确保其可以正常工作并满足前述参数要求。

2. 引入电压并联负反馈

在上述两级放大电路中,**去除输入端和输出端的电阻** R 和 R_L ,然后正确引入电压并联 负反馈。请合理选取电阻 R。的阻值,使得闭环电压放大倍数的数值约为 10。

3. 负反馈放大电路的闭环测试

1)输入正弦信号 U_s ,幅度为 200mV,频率为 10kHz,测量并记录闭环电压放大倍数 $\dot{A}_{\rm ref} = \dot{U}_{\rm o}/\dot{U}_{\rm s}$ 、输入电阻 $R_{\rm if}$ 和输出电阻 $R_{\rm of}$ 。

注意:输入电阻 R_{if} 指图 1 中虚线右侧部分放大电路的输入电阻,不含 R_{s} 。输出电阻 R_{of} 的数值较小,在测量输出电阻时,为了防止因负载电流过大而烧坏管子,接在输出端的负载电阻建议不小于 500Ω 。

2) 对负反馈放大电路的上限截止频率 fit 和下限截止频率 ft. 进行测量,并和两级放大电路的测试结果进行比较。

4. 电流并联负反馈放大电路的测试研究

图 2 所示的实验参考电路引入了电流并联负反馈,其中第一级为 N 沟道结型场效应管组成的共源放大电路,第二级为 NPN 型晶体管组成的共射放大电路。

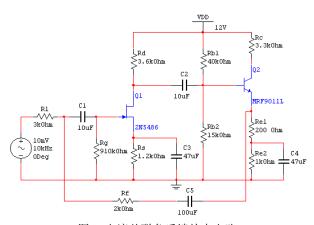


图 2 电流并联负反馈放大电路

请对该电路进行分析,并估算动态参数 $\dot{A}_{\rm ref} = \dot{U}_{\rm o}/\dot{U}_{\rm s}$ 、输入电阻 $R_{\rm if}$ 和输出电阻 $R_{\rm ofo}$

输入正弦信号 $U_{\rm s}$, 幅度为 200mV,频率为 10kHz,测量并记录闭环电压放大倍数 $\dot{A}_{\rm usf}=\dot{U}_{\rm o}/\dot{U}_{\rm s}$ 、输入电阻 $R_{\rm if}$ 和输出电阻 $R_{\rm of}$ 。

五、实验注意事项

- 1. 实验中要将学习机、信号源、示波器等电子仪器和实验电路共地,以免引起干扰。
- 2. 测量放大电路的各项动态特性时,要始终用示波器监视输入、输出波形。只有在输入输出信号不失真的情况下进行测量才有意义。
 - 3. 输入电阻 R_{if} 指图 1 中虚线右侧放大电路的输入电阻,不含 R_{so}
- 4. 引入电压负反馈后,输出电阻 $R_{\rm of}$ 的数值较小。在实际测量时,为了防止因负载电流过大而烧坏管子,接在输出端的负载电阻建议不小于 500Ω 。

六、实验报告要求

请在网络学堂提交电子版实验报告。报告内容包括: 仿真电路图、仿真波形及数据记录; 硬件实验内容、测试方法和步骤、实验数据记录及相应分析,在实验中遇到的问题及解决方法(出现的故障、原因查找、解决方法等)、实验体会(如有)。