# 模电实验操作考核办法及内容

## 一、 考核方法

#### 1. 课外:


预习准备:请同学们按提前公布的考核题目与要求做好预习准备工作,包括查阅资料,设计电路,对电路性能进行仿真等。

#### 2. 课内:

- (1) 实验操作:在实验室学习机的面包板上安装调试所设计的电路,按要求测量电路的性能指标。
  - (2) 在统一发放的实验考核报告上填写实验结果。

### 二、考核内容

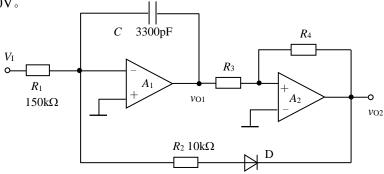1. 设计制作一个压控振荡器(VCO),参考电路如下图。要求输出锯齿波( $\nu_{O1}$ )的峰—峰值约为 10V。



- 2. 在实验室安装、调试电路, 使之正常工作, 之后完成下列测试。
- (1) 观察压控作用,即改变  $V_{\rm I}$ , 测量相应的输出信号  $v_{\rm OI}$  的频率  $f_{\rm o}$  (自选 3 个测量点)以下各题在指定控制电压  $V_{\rm I}$  (见实验考核报告)下完成。
  - (2) 测定输出锯齿波 voi 的逆程时间。
  - (3) 测定输出锯齿波 voi 的频率。
  - (4) 测定输出矩形波 νο2 的占空比。
- (5) 改变电路中某个元件参数,使锯齿波峰一峰值为 6V,写出该元件名称及改变后的参数值。
- (6)  $V_{\rm I}$  改成 -5V,修改电路,调出输出波形,测量输出矩形波  $v_{\rm O2}$  的频率(不能增加额外的元器件)。

## 三、注意事项:

- 1. 统一在学习机的面包板上进行电路搭接;
- 2. 请使用器件盒中的元器件,包括运放347、二极管、电容、电阻、连接导线等。实验调试时可以使用学习机上的电位器。
- 3. V<sub>1</sub>取自学习机上的"双路直流电源"输出插孔,输出电压为-5~+5V 连续可调。
- 4. 课内考查时间为 2 小时(包括实验操作和写实验考核报告)。
- 5. 采用开卷考试方法,但要求独立完成,抄袭别人按作弊处理。
- 6. 模电实验考查为电子实验的阶段检查,不设补考。

由于考题提前公布,为公平起见,一律不许在考试前来实验室试做考题,如发现上述违规行为,将对成绩进行扣分。