

实验四 波形发生电路仿真及实验

张蔚桐 2015011493 自55

1 仿真和预习

1.1 正弦波发生电路

1.2 方波——三角波发生电路

1.3 滞环特性电路的测试

1.4 锯齿波发生电路

2 实验数据记录

2.1 正弦波发生电路

2.2 方波——三角波发生电路

2.3 滞环特性电路的测试

2.4 锯齿波发生电路